

TD Moteur asynchrone


Exercice 1:


Le bon de commande d'un moteur asynchrone porte les indications suivantes :

- tension d'alimentation: 230 V / 400 V; 50 Hz; couplage étoile ;
- puissance utile: **15 kW**; intensité en ligne correspondante: **33 A**; facteur de puissance: **0,85**; fréquence de rotation nominale dans ces conditions: **720 tr/min**. A l'aide de ces indications, calculez :
 - 1. Le nombre de paires de pôles p du moteur (le glissement devant être faible)
 - 2. Son glissement en charge g
 - 3. Le couple utile Tu nominal
 - 4. Le rendement η au régime nominal


Exercice 2:

Complétez les chronogrammes suivants. On supposera Q1 fermé.

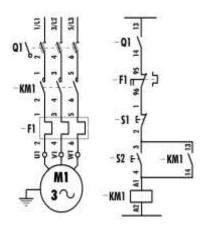

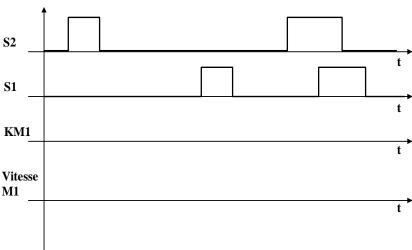

Exercice 3:

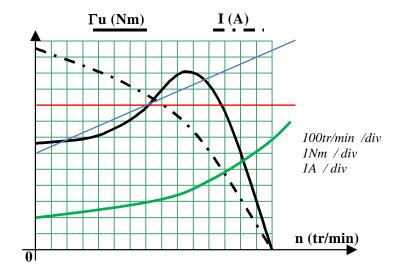

La figure ci-contre donne les caractéristiques électromécaniques d'un MAS, alimenté par un réseau 230V /127V, câblé en triangle. Son facteur de puissance au point de fonctionnement est de 0.85.

 Γu = Couple utile sur l'arbre du MAS

I = Courant en ligne absorbé par le MAS

- 1. Déterminer le couple de démarrage et le couple maxi du MAS
- 2. Légendez sur la figure précédente les courbes $\Gamma r = f(n)$ des couples résistants suivant :

$$\Gamma r1 = 9$$

 $\Gamma r2 = 6 + 4,1.10^{-3} \text{ n}$
 $\Gamma r3 = 2 + 2,3.10^{-6} \text{ n}^2$

- 3. Donner pour chaque cas de couple résistant appliqué au moteur :
 - Le comportement de l'ensemble charge + moteur
 - Le point de fonctionnement
- 4. La charge appliquée au moteur est Γ r3.

Déterminer :

- Le couple d'accélération à la mise sous tension
- La vitesse de rotation en régime établi

Calculer en régime établi :

- Le glissement
- La puissance utile
- La puissance absorbée
- Le rendement

CPGE PT Moteur asynchrone Page 2 sur 2